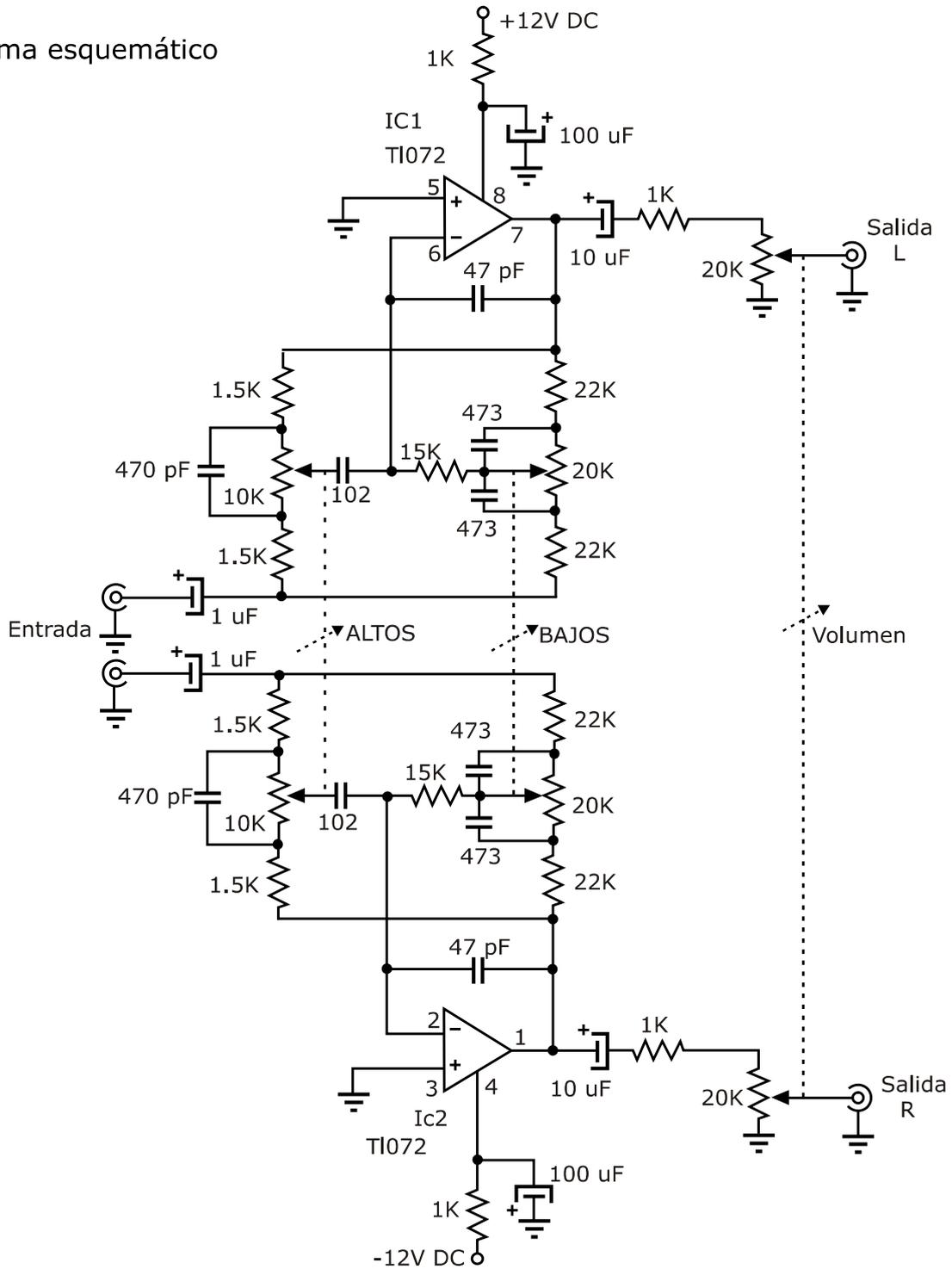


Preamplificador estereo con tonos

Diagrama esquemático



NOTA: Los condensadores de 0.047 (473) se pueden reemplazar por 0.015 (153) y de esa manera cambiar la respuesta de bajos. Use los que mas le gusten.